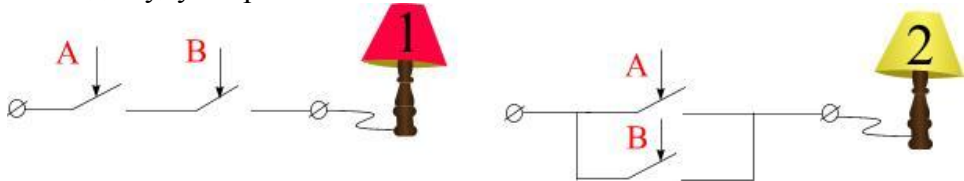


A12. При каком значении сигналов, подаваемых на переключатели А и В всегда будут гореть обе лампочки?



- 1)  $A=0, B=0$ ; 2)  $A=1, B=0$ ; 3)  $A=0, B=1$ ; 4)  $A=1, B=1$ .